



# Comment schématiser un circuit électrique ?

publié le 21/09/2014 - mis à jour le 19/11/2017

## Comment schématiser un circuit électrique ?

Dans cet article sont d'abord rappelés les symboles électriques normalisés à connaître qui sont détaillés dans l'article [Les symboles électriques](#) avant d'expliquer la méthode pour schématiser un circuit.

► Vidéo : ( être patient pour le démarrage ! )



(durée 03:09) (MPEG4 de 27.9 Mo)

► Fiche consultable sous forme d'image :

*Cliquer sur l'image pour la faire apparaître en grand*



► Fiche consultable au format .pdf :

 [ct\\_schematiser\\_circuit\\_1](#) (PDF de 81 ko)